



UTPL
UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA

LABORATORIOS REMOTOS “CIRCUITO MIXTO”

Contenido

Introducción	3
Requisitos de Ingreso	4
Proceso para acceder práctica de Circuito Mixto	4
Acceso al EVA.....	5
Selección de la actividad experimental	6
Acceso al documento de instrucciones de la práctica experimental	6
Reservación de horario para la práctica experimental	7
Acceso a la ejecución de la práctica experimental	10
Cancelación del horario reservado	11
Proceso para ejecutar la práctica del Circuito Mixto	12
Ejecución del experimento de la práctica experimental	13
Registro de los resultados de la práctica experimental	15
Desarrollo de las Preguntas de análisis	16
Subir gráficas de la práctica	17
Finalización de la práctica experimental	17
Ayuda	18
Proceso para desarrollar el cuestionario.....	20
Acceso al cuestionario	20
Desarrollo del cuestionario	21
Salir de la práctica experimental.....	22
Proceso para acceder a las calificaciones.....	22
Permitir ventanas emergentes	23

Introducción

El siguiente manual ha sido elaborado con el objetivo de facilitar a los estudiantes la interpretación del procedimiento de acceso a prácticas experimentales mediante el recurso “Laboratorio Remoto”, específicamente este instructivo le orientará para el desarrollo de la práctica de **Circuito Mixto**.

El Laboratorio Remoto consta de la sección reserva de horarios para que señale el día y hora en que va a realizar la práctica, además cuenta con una interfaz que le permitirá:

1. Realizar las actividades propuestas en el instructivo de la práctica.
2. Obtener, interpretar y registrar los resultados de los experimentos.
3. Responder a las preguntas de análisis.
4. Desarrollar el cuestionario.
5. Visualizar las calificaciones obtenidas.

El contenido del manual se encuentra distribuido de la siguiente manera: Procesos para acceder y ejecutar la práctica del Circuito Mixto. Proceso para desarrollar el cuestionario de la práctica del Circuito Mixto.

Adicionalmente se le indica como: salir de la práctica, revisar calificaciones, permitir ventanas emergentes y ayuda.

Requisitos de Ingreso

Para acceder al Sistema de Laboratorio Remoto, es necesario estar matriculado en las asignaturas de: Física I, Física General o Física II.

Proceso para acceder práctica de Circuito Mixto

A través del siguiente diagrama de flujo (ver *Ilustración 1*) usted podrá orientarse en el procedimiento de acceso al EVA, selección de la actividad experimental donde va a realizar la práctica, acceso al documento de instrucciones, reservación de horario para la práctica experimental, acceso a la ejecución de la práctica y cancelación del horario reservado.

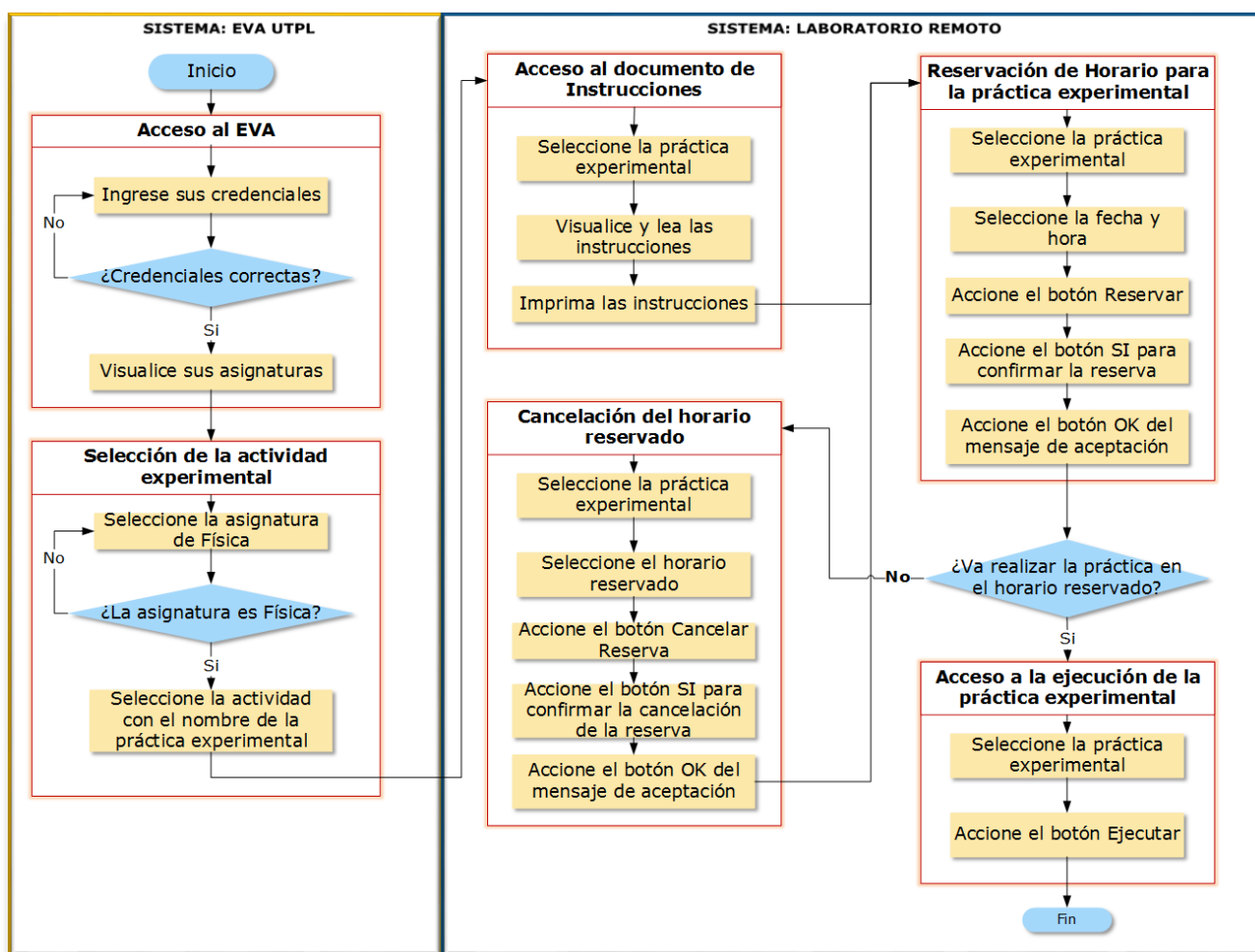


Ilustración 1. Proceso para acceder a la práctica del Circuito Mixto

Acceso al EVA

Para acceder al EVA, debe **ingresar sus credenciales** de la siguiente manera:

1. Ingresar **Usuario**.
2. Ingresar Contraseña.
3. Presionar el botón **Ingresar**.



Ilustración 2. Proceso de acceso al EVA

Recuerde	<i>¿Olvidó su contraseña?</i>
<p>Si olvidó su contraseña, puede presionar la opción “Olvidó su contraseña” para acceder al formulario de recuperación.</p> <p>Puede utilizar su nombre de usuario o dirección de correo electrónico para enviar un email a la cuenta asociada con las instrucciones de recuperación.</p>	

El sistema **valida las credenciales**, de ser correctas ingresa al EVA, caso contrario, se solicita verificar la información e intentar nuevamente el ingreso.

Al acceder correctamente al EVA se **visualizarán las asignaturas** disponibles en su ciclo académico, entre ellas se encontrará Física, la cual contiene el acceso al laboratorio remoto.

Selección de la actividad experimental

La práctica experimental del EVA mediante el recurso “Laboratorio Remoto”, se presenta en el bloque principal y se abre en una nueva pestaña.

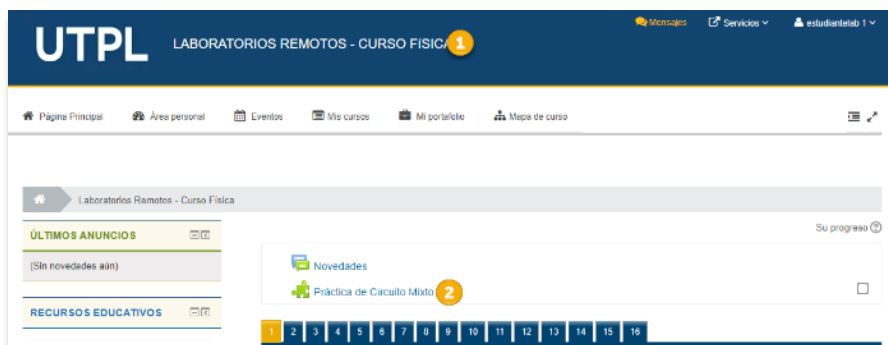


Ilustración 3. Acceso al laboratorio remoto

Los pasos para **acceder al laboratorio** son:

1. **Seleccionar la Asignatura** de Física.
El sistema verifica la selección, **si la asignatura es Física**, le va a presentar el acceso a la actividad con el nombre de la práctica, caso contrario deberá seleccionar la asignatura correcta.
2. **Seleccionar la actividad** con el nombre de la práctica “Práctica de Circuito Mixto”.

Si no se presenta la práctica experimental en una nueva pestaña, puede ser porque no tiene permitido el uso de ventanas emergentes en el navegador, en tal caso, haga **Control + clic** aquí: *Permitir ventanas emergentes* o ver la página 23.

Acceso al documento de instrucciones de la práctica experimental

Para facilitarle la comprensión y desarrollo de la práctica de Circuito Mixto, se le proporciona un **documento con las instrucciones**, el mismo que contiene: el tema, el objetivo, el tipo de práctica, el horario de disponibilidad, los estudiantes, los elementos de la práctica, el montaje o maqueta, las consideraciones teóricas, las actividades a desarrollar y las preguntas de análisis.

Los pasos para acceder al documento de instrucciones son:

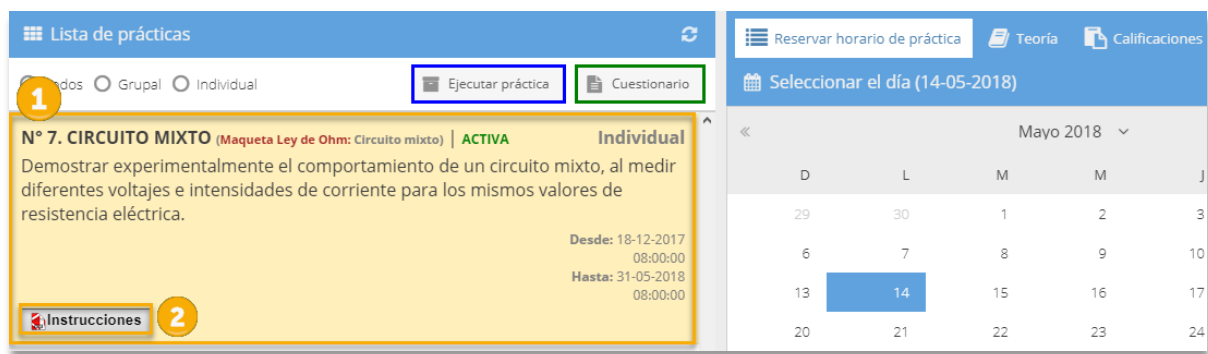


Ilustración 4. Pasos 1 y 2 para acceder a las instrucciones de la práctica

1. **Seleccionar la práctica** dando clic sobre ella, en la Lista de prácticas disponibles (Estado: Activa).
2. Dar clic en el botón **Instrucciones**

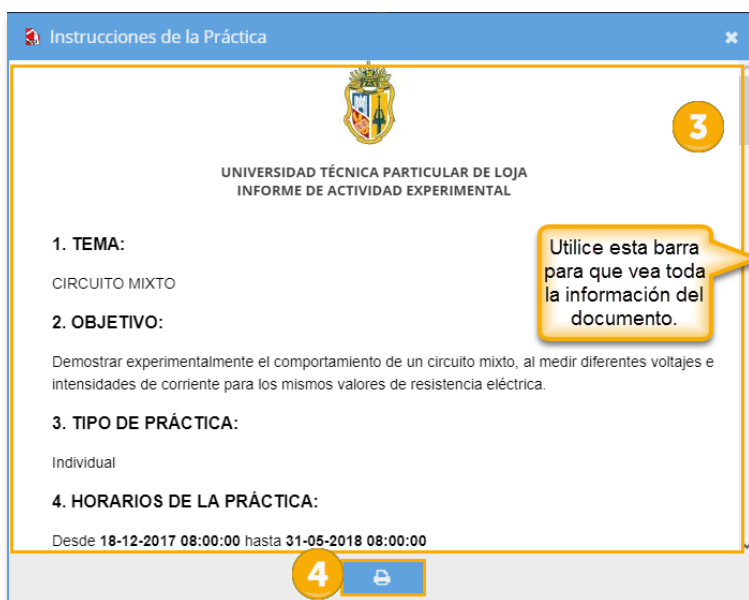


Ilustración 5. Pasos 3 y 4 para acceder a las instrucciones de la práctica.

1. **Visualice y lee** las instrucciones en línea.
2. Puede dar clic en **Imprimir**, para obtener una copia impresa del documento de instrucciones.

Reservación de horario para la práctica experimental

La **reserva de horario** de la práctica de Circuito Mixto, le permite hacer uso de la maqueta en un espacio de tiempo determinado, esto le garantiza la disponibilidad para realizar el experimento.

Para reservar la práctica realice lo siguiente:



Ilustración 6. Pasos 1,2 y 3 para reservar el horario de la práctica.

1. **Seleccionar la práctica** dando clic sobre ella, en la Lista de prácticas disponibles (Activa).
2. **Seleccionar el horario** para la práctica dando clic sobre la fecha y hora, verificando la disponibilidad de acceso (Estado: Disponible).
3. Presionar el botón de **reservar**.

Recuerde	<i>Disponibilidad de horarios</i>
Los horarios disponibles presentan el estado Disponible y no están resaltados de ningún color.	

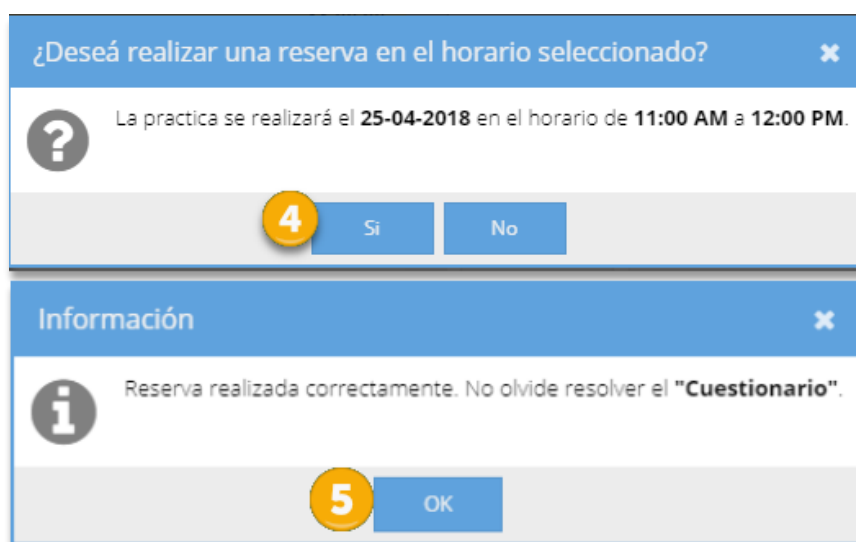


Ilustración 7. Pasos 4 y 5 para reservar el horario de la práctica

4. Verificar la **fecha** y el **horario**, si es correcto confirmar la selección de reserva de la práctica, al dar clic en **Sí**.
5. Confirmar el **Mensaje de Aceptación**, al dar clic en **Ok**.

Recuerde	<i>Confirmación de reserva.</i>
<p>Si el proceso de reserva se ha realizado correctamente, se presenta un mensaje de aceptación, caso contrario el sistema le informará del error, y necesitará seleccionar una fecha diferente.</p>	

Si la reserva se realizó correctamente, al seleccionar la práctica el horario reservado debe estar resaltado de amarillo, ver la siguiente imagen:

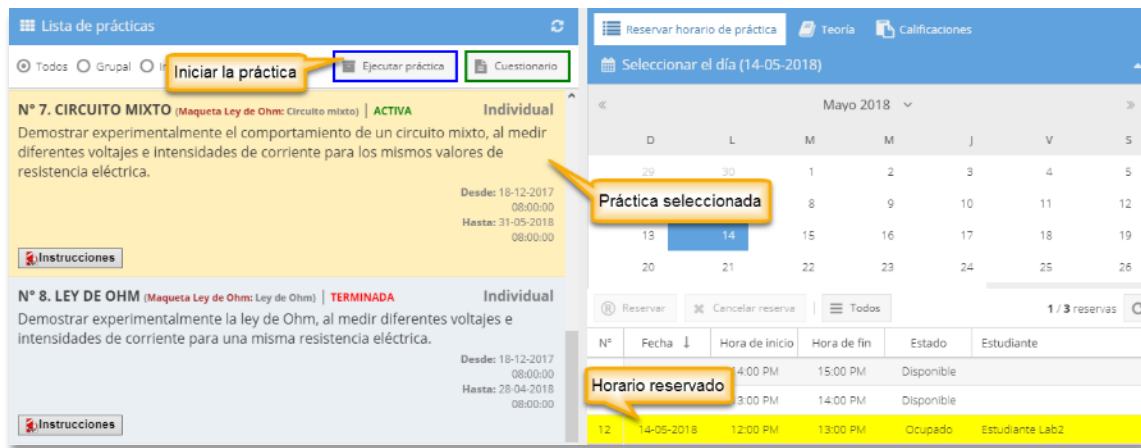


Ilustración 8. Horario reservado correctamente

Cuando usted ha excedido el número de prácticas el sistema le presenta el siguiente mensaje:



Ilustración 9. Confirmar reserva

Recuerde	<i>Planificar sus horarios de práctica</i>
<p>El sistema le permite solo 3 reservas de horario, por lo que se le recomienda planificar y apartar el tiempo necesario para desarrollar toda la práctica, usted puede ver el número de ingresos en el Contador de reserva, ver la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..</p> <p>La práctica se cierra automáticamente al finalizar el periodo de reserva, si no completó los experimentos en ese periodo, debe reservar un nuevo horario.</p>	

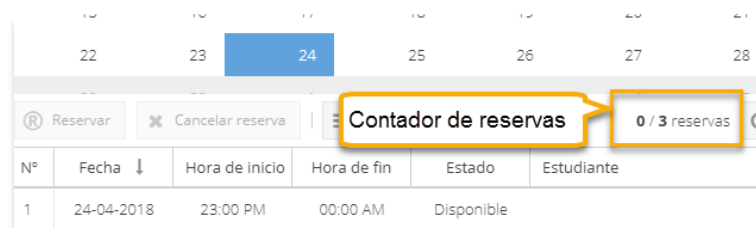


Ilustración 10. Contador de reservas

Acceso a la ejecución de la práctica experimental

Para acceder a la ejecución de la práctica debe:

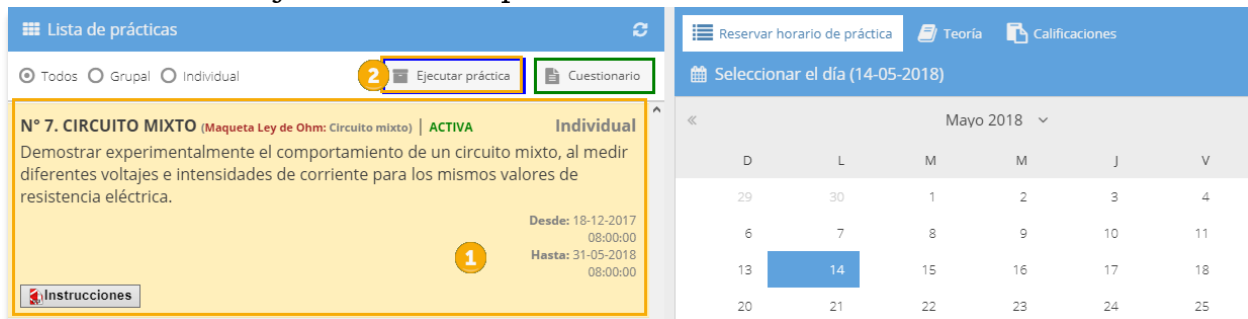


Ilustración 11. Pasos para acceder a la ejecución de la práctica experimental

1. **Seleccionar la práctica** dando clic sobre ella, en la Lista de prácticas disponibles (Estado: Activa).
2. Dar clic en el botón de **Ejecutar práctica**.

Si no se presenta la práctica experimental en una nueva pestaña, puede ser porque no tiene permitido el uso de ventanas emergentes en el navegador, en tal caso, haga **Control + clic** aquí: *Permitir ventanas emergentes* o ver la página 23.

Cancelación del horario reservado

Una reserva puede ser **Cancelada** en cualquier momento y dejarla disponible para que otro estudiante o grupo puedan seleccionarla. El estudiante recuperará una oportunidad de reserva.

Para cancelar una reserva, se realiza lo siguiente:

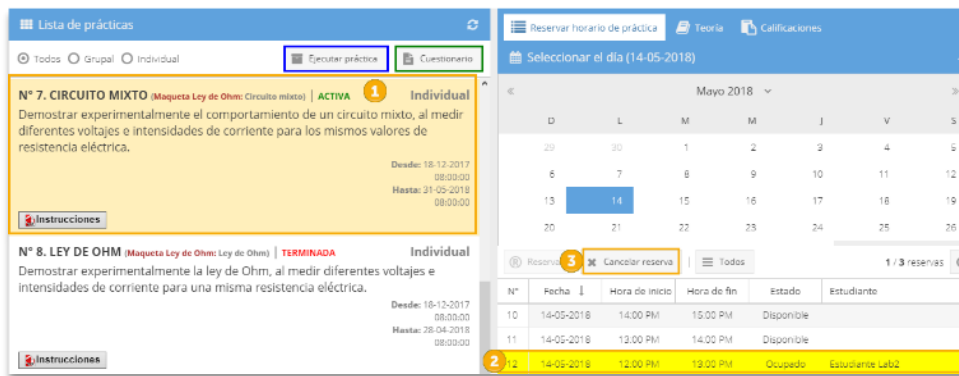


Ilustración 12. Pasos 1, 2 y 3 para cancelar el horario reservado

1. **Seleccionar la práctica** dando clic sobre ella, en la Lista de prácticas disponibles (Estado: Activa).
2. **Seleccionar el horario reservado** para la práctica, dando clic sobre la fecha y hora marcada con amarillo.
3. Dar clic en el botón **Cancelar reserva**.

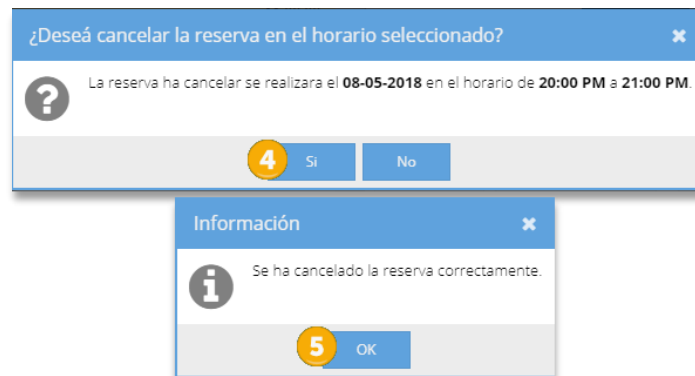


Ilustración 13. Pasos 4 y 5 para cancelar el horario reservado.

4. Dar clic en el botón **Si**, para confirmar la cancelación de la reserva.
5. Dar clic en el botón **OK** del mensaje de Aceptación, que indica que se ha cancelado correctamente el horario reservado.

Recuerde	<i>Cancelar reserva de horario para la práctica</i>
Una práctica no puede ser cancelada, si se lo intenta después de las 24 horas de lo que se la realizó.	

Proceso para ejecutar la práctica del Circuito Mixto

A través del siguiente diagrama de flujo (ver Ilustración 14) usted podrá orientarse en el procedimiento de ejecución del experimento de la práctica, registro de resultados, subir la gráfica, resolver las preguntas de análisis, finalizar la práctica y ayuda.

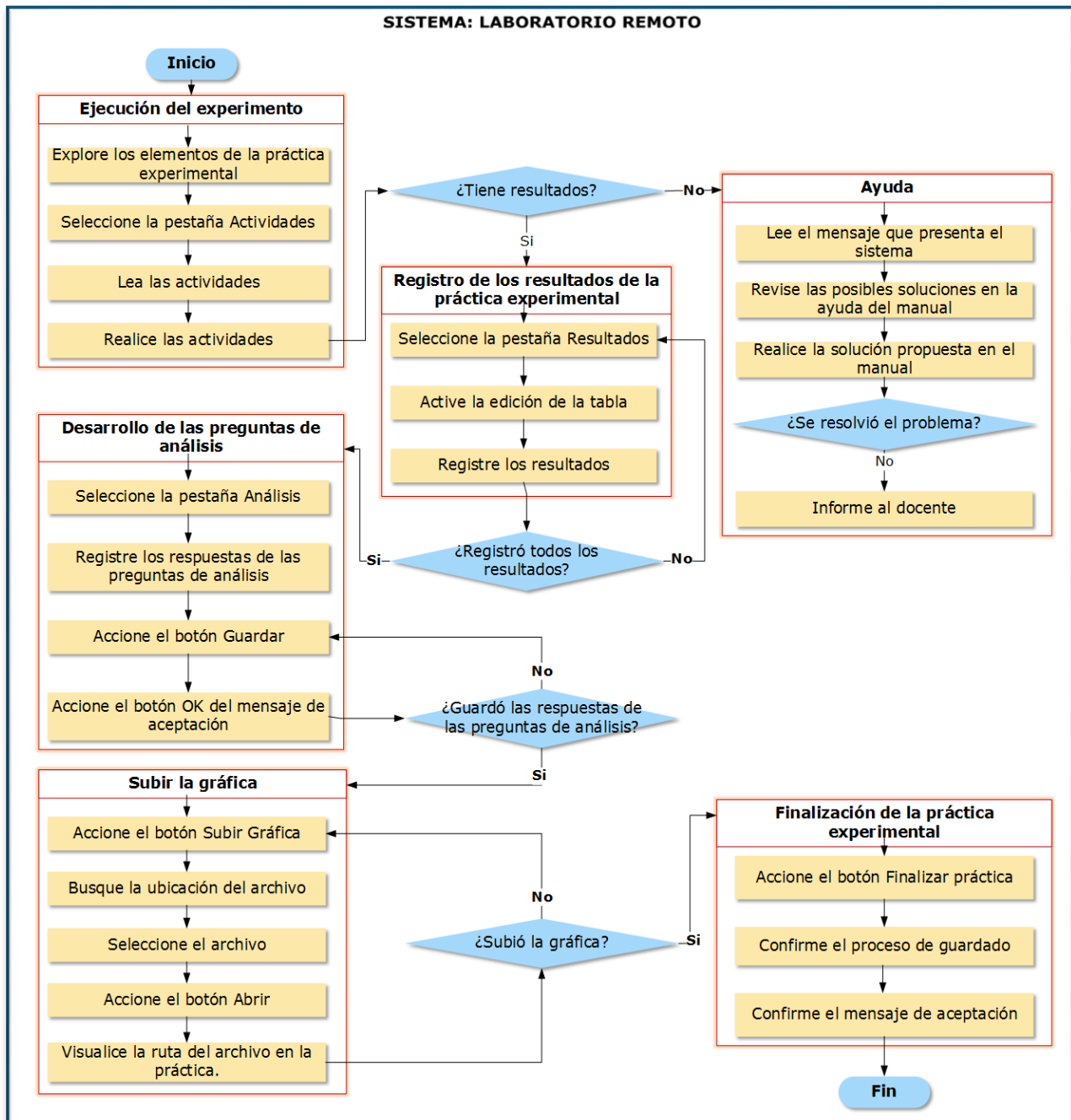


Ilustración 14. Proceso para ejecutar la práctica de Circuito Mixto

Ejecución del experimento de la práctica experimental

Para ejecutar el experimento de la práctica debe:

1. **Explorar los elementos** de la práctica experimental para que se familiarice con el entorno de trabajo.

10 Estudiante Lab2 | Laboratorios Remotos - Curso Física | Maqueta Ley de Ohm: Circuito mixto | Tema: CIRCUITO MIXTO | Salir

4 Elementos utilizados en la práctica

7

5 Fuente de Voltaje (V): 5

Resistor fijo 1: RES 1.5K Ω 1/2W 5% Cc

Resistor fijo 2: RES 1.5K Ω 1/2W 5% Cc

6 Ejecutar

8 Vista previa

Potenciómetro: Voltaje: N/E Intensidad: N/E

3

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD EXPERIMENTAL

Antes de iniciar la práctica, es necesario que lea atentamente las: 7 actividades propuestas.

1. Seleccione el valor de voltaje de la fuente de energía eléctrica cc.
2. Seleccione dos resistencias diferentes. Luego presione el botón "Ejecutar".
3. Haga su lectura del voltaje suministrado por la fuente de energía eléctrica. Anote el valor observado en la tabla de valores 1.
4. Haga su lectura del voltaje de la resistencia eléctrica fija (esta resistencia es la equivalente en paralelo o resistencia del circuito en paralelo) y de la intensidad de corriente que circula en ella expresada en miliamperios (1 ampere = 1000 miliamperios) observados en el sistema. Anote las magnitudes observadas en la tabla de valores 1.
5. Haga su lectura del voltaje de la resistencia del potenciómetro, y de la intensidad de corriente que circula en el potenciómetro expresada en miliamperios (1 ampere = 1000 miliamperios) observados en el sistema. Anote las magnitudes observadas en la tabla de valores 1.
6. Repita los pasos anteriores en tres oportunidades más pero siempre incrementando en pocos voltios y manteniendo los mismos valores de resistencia en la resistencia fija y el potenciómetro. En cada caso anote los valores observados del voltaje e intensidad de corriente en mili-ampères.
7. Observe el valor real de resistencia del potenciómetro dada por el sistema para la experimentación.

Maqueta lista para usar.

Reserva: 14-05-2018 desde las 15:00 hasta las 16:00. Tiempo restante de la práctica: 36 min.

Ilustración 15. Paso 1 para ejecutar el experimento – elementos de la práctica

1. **Tiempo y fecha de la práctica experimental**, le informa del tiempo restante para finalizar la práctica y la fecha reservada.
2. **Barra de color** de la maqueta, le indica si la maqueta puede utilizarse o no, los estados que puede tener son:
 - a. **Verde:** Disponible.
 - b. **Amarillo:** En ejecución.
 - c. **Rojo:** No disponible.
3. **Panel de actividades**, presenta organizado en pestañas la siguiente información:
 - a. **Actividades:** contiene las instrucciones para realizar la práctica experimental.
 - b. **Resultados:** presenta las tablas en las que debe anotar los resultados de la práctica experimental. Dentro de esta pestaña se encuentran los botones Subir gráfica y Finalizar experimento.
 - c. **Preguntas de Análisis:** muestra las preguntas de análisis que debe realizar para completar la práctica experimental.
4. **Panel de Elementos de la práctica**, al pasar el cursor por cada uno de ellos le presenta una breve descripción.
5. **Configuración manual** del valor de la Fuente de voltaje y del Resistor Fijo1 y 2 (los valores de los resistores se configuran para toda la práctica).
6. **Botón de Ejecutar:** permite la realización del experimento.

7. **Cámara de la maqueta**, tiene como objetivo la visualización de la ejecución de la práctica experimental.
8. **Vista previa**, el sistema le calcula automáticamente el valor del voltaje y de la intensidad y los presenta en pantalla.
9. **Menú de Opciones**, contiene accesos al documento de instrucciones, galería de imágenes y manual de usuario.
10. **Ruta**, le indica la ubicación de la práctica experimental, con la finalidad de que verifique si ha ingresado a la práctica correcta.
11. **Botón Salir**, le permite cerrar la práctica experimental, sin guardar las actividades desarrolladas hasta ese momento.

Ilustración 16. Pasos 2, 3 y 4 para ejecutar el experimento

1. **Seleccionar la pestaña Actividades**, para que se visualicen las instrucciones de la práctica experimental.
2. **Leer las actividades**, para que comprenda cómo debe realizar el experimento.
3. **Realizar las actividades**, consiste en hacer lo que está escrito, por ejemplo:
 - a. **Seleccionar el valor de la fuente de voltaje**, busque la opción llamada Fuente de Voltaje, escriba o seleccione un valor dentro del rango que le indica en la actividad.
 - b. **Seleccionar el valor de las resistencias**, busque la opción llamada Resistor fijo 1 y seleccione un valor. Realice lo mismo con el Resistor fijo 2
 - c. **Presionar botón Ejecutar**, busque el botón Ejecutar y dele clic.

Registro de los resultados de la práctica experimental

Durante la ejecución de una práctica, se debe registrar los resultados de la siguiente manera:

Nº	Resistencia equivalente del circuito en paralelo		Potenciómetro	
	Voltaje (V)	Intensidad (A)	Voltaje (V)	Intensidad (A)
1	0	0	0	0

Ilustración 17. Proceso para registrar los Resultados

1. **Seleciones la pestaña Resultados**, mediante un clic.
2. De clic en el botón **Agregar Dato**, para crear una fila de registros en blanco.
3. **Active la edición de la tabla de resultados**, haciendo doble clic en la celda donde va ingresar los resultados.
4. **Registre los resultados**, digite los resultados en todas las celdas que le indique en las instrucciones.

Los resultados se almacenan en la tabla y se guardan después de finalizar la práctica.

Desarrollo de las Preguntas de análisis

Los pasos para responder las preguntas de análisis son:



Ilustración 18. Preguntas de Análisis

Los pasos para responder las preguntas de análisis son:

1. **Seleccione la pestaña Análisis**, dando clic sobre ella.
2. **Registre las respuestas de las preguntas de análisis**, digitando en el cuadro en blanco.
3. **Accione el botón Guardar**, para que se almacenen las respuestas de las preguntas de análisis.
4. **Accione el botón OK** del mensaje de aceptación.

Recuerde	<i>Preguntas de análisis</i>
Para resolver correctamente las preguntas de análisis, debe haber realizado los experimentos requeridos en la práctica y anotado los resultados en las tablas correspondientes.	

Subir gráficas de la práctica

Para subir la gráfica realice lo siguiente:

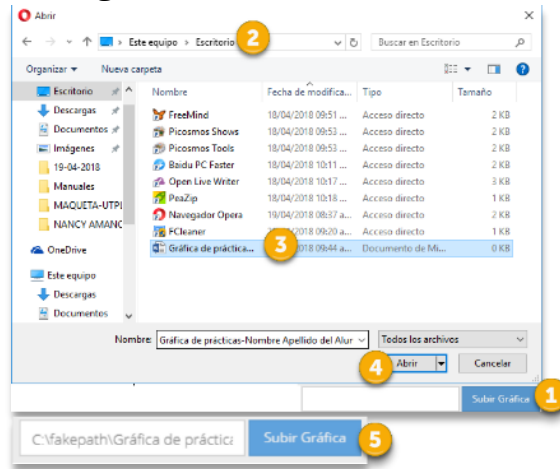


Ilustración 19. Proceso para subir la gráfica de la práctica

1. **Accione el botón Subir Gráfica**, dando clic sobre él.
2. **Busque la ubicación del archivo**, abra la carpeta donde está guardado su archivo desde la ventana de subida de archivos.
3. **Seleccione el archivo**, dando clic sobre él.
4. **Accione o de clic en el botón Abrir**.
5. **Visualice la ruta** del archivo en la práctica.

Finalización de la práctica experimental

Una vez que ha realizado los experimentos requeridos, que ha registrado los resultados, que ha subido la gráfica y realizado las preguntas de análisis, usted puede finalizar la práctica, realizando los siguientes pasos.



Ilustración 20. Proceso para finalizar la práctica

1. **Accione o de clic en el botón Finalizar práctica**.
2. **Confirme el proceso de guardado**, dando clic en el botón Sí.
3. **Confirme el mensaje de aceptación**, dando clic en el botón Ok.

Ayuda

Con la finalidad de ayudarle a solucionar los inconvenientes que se presentan en el desarrollo de la práctica experimental le presentamos un listado de inconvenientes que pueden presentarse.

Caso 1: Mensaje por término de sesión

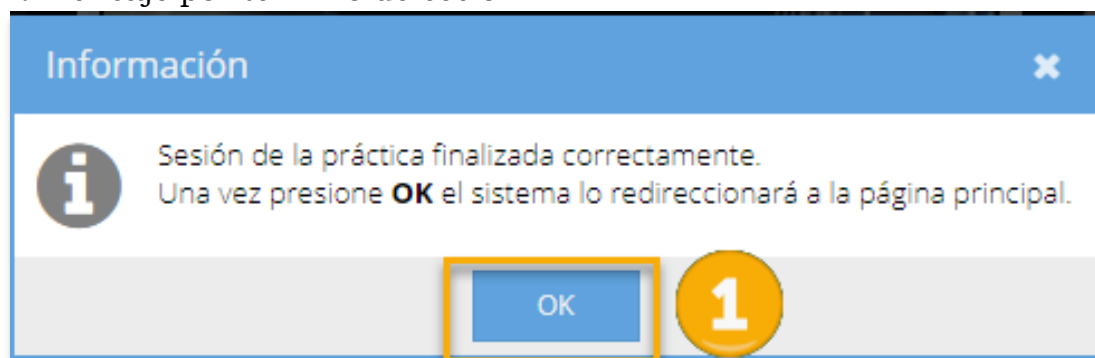


Ilustración 21. Mensaje por tiempo de práctica terminado

Este mensaje se presenta cuando el tiempo que reservó para la práctica se ha cumplido, usted debe hacer:

1. Dar clic en el botón **OK**.
2. Cancelar la reserva sino terminó la práctica.
3. Reservar un nuevo horario para la práctica.

En este caso no se guarda lo que hizo anteriormente.

Caso 2: Aviso que ya mismo se termina el tiempo reservado para la práctica

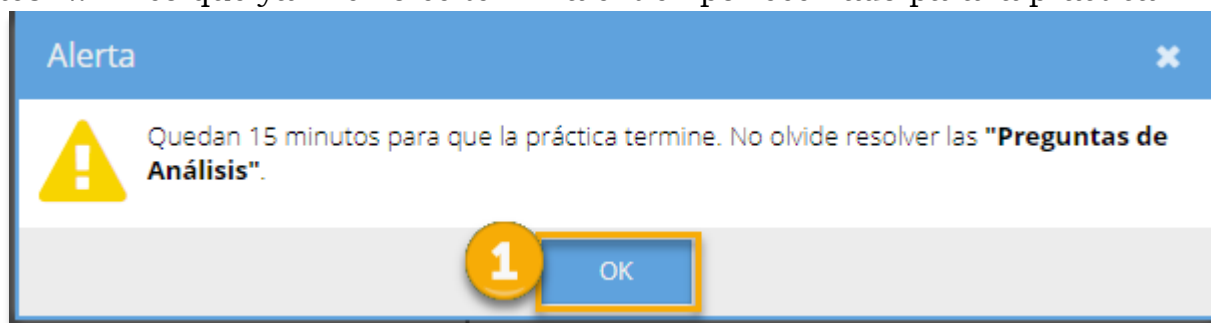


Ilustración 22. Aviso que el tiempo reservado está por terminar

Este mensaje se presenta cuando el tiempo que reservó para la práctica está por cumplirse, usted debe hacer:

1. Dar clic en el botón **OK**.
2. Terminar las actividades en el tiempo que le queda.
3. Seguir el proceso de finalización de práctica, para que se guarde el trabajo que ha realizado.

Caso 3: Aviso por falta de conexión con la maqueta

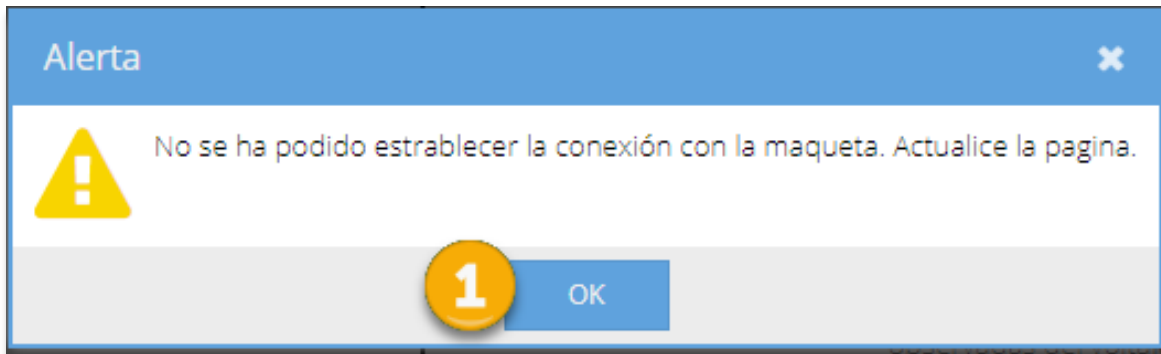


Ilustración 23. Mensaje por problemas de red

Este mensaje aparece cuando hay problemas de red, y no se logra establecer un canal de comunicación con la maqueta, en este caso usted debe:

1. Dar clic en el botón OK.
2. Actualizar la página.

Caso 4: Mensaje que informa que el horario ha sido reservado cuando se selecciona un horario con estado disponible

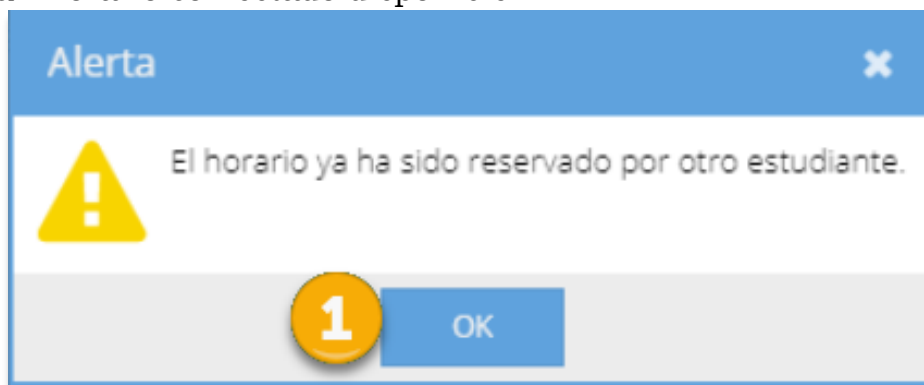


Ilustración 24. Mensaje por horario reservado con estado disponible

Este mensaje aparece cuando hay problemas de red, y no actualiza el estado de los horarios reservados a disponibles, en este caso usted debe:

1. Dar clic en el botón OK.
2. Actualizar la página.
3. Seleccionar el siguiente horario.

Proceso para desarrollar el cuestionario

A través del siguiente diagrama de flujo (ver Ilustración 25) usted podrá orientarse en el procedimiento de seleccionar, resolver y guardar el cuestionario.

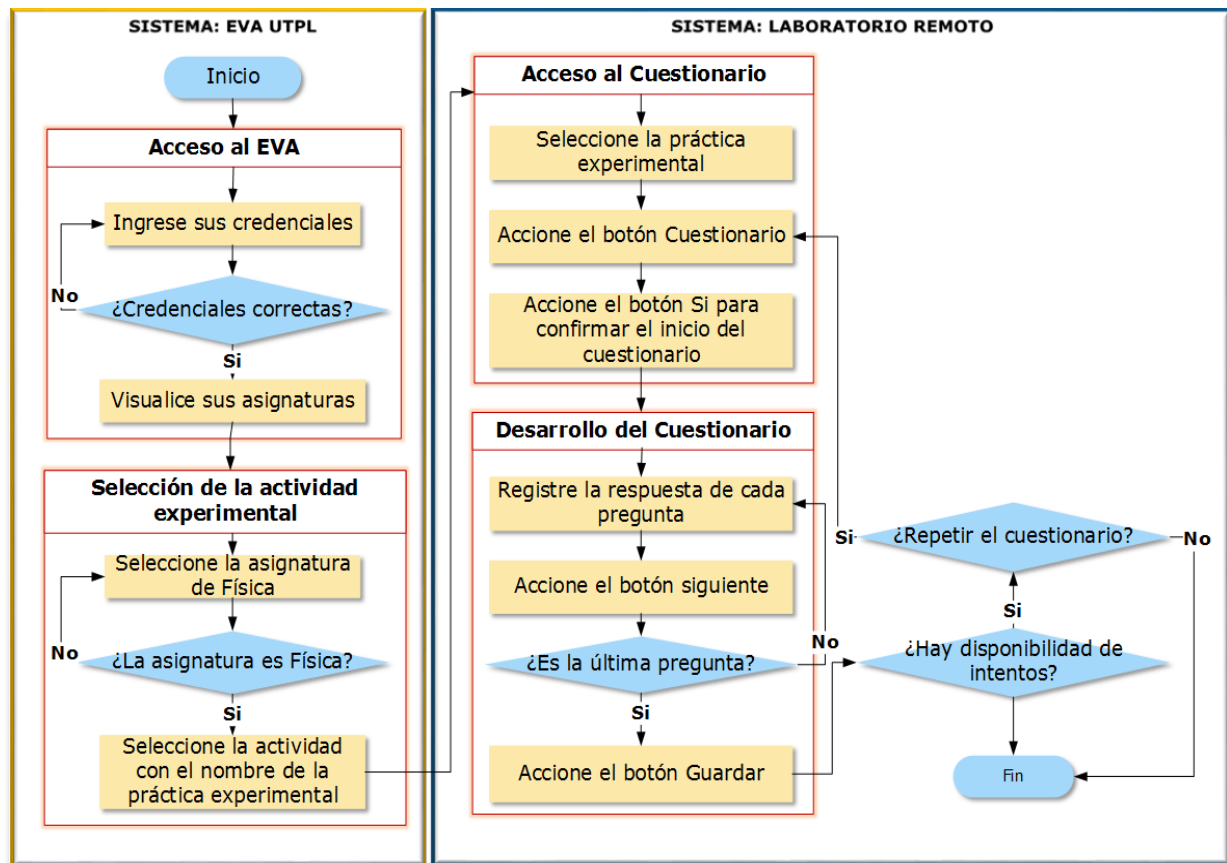


Ilustración 25. Proceso para desarrollar el cuestionario del Circuito Mixto El cuestionario lo puede realizar sin la necesidad de ejecutar la práctica experimental, por tal motivo se le recuerda que antes de realizarlo, usted debe:

1. Acceder al EVA.
2. Seleccionar la actividad experimental.

Acceso al cuestionario

Los pasos para acceder al cuestionario son:

1. Seleccionar la **práctica**.
2. Dar clic en **Cuestionario**.
3. Confirmar el inicio a la resolución del cuestionario.

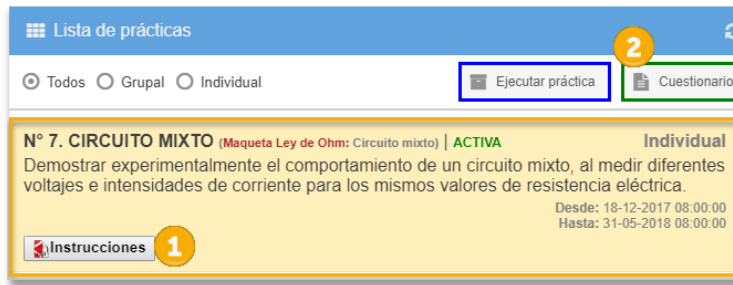


Ilustración 26. Proceso para acceder al Cuestionario de la práctica

Desarrollo del cuestionario

Los pasos para desarrollar el cuestionario son:

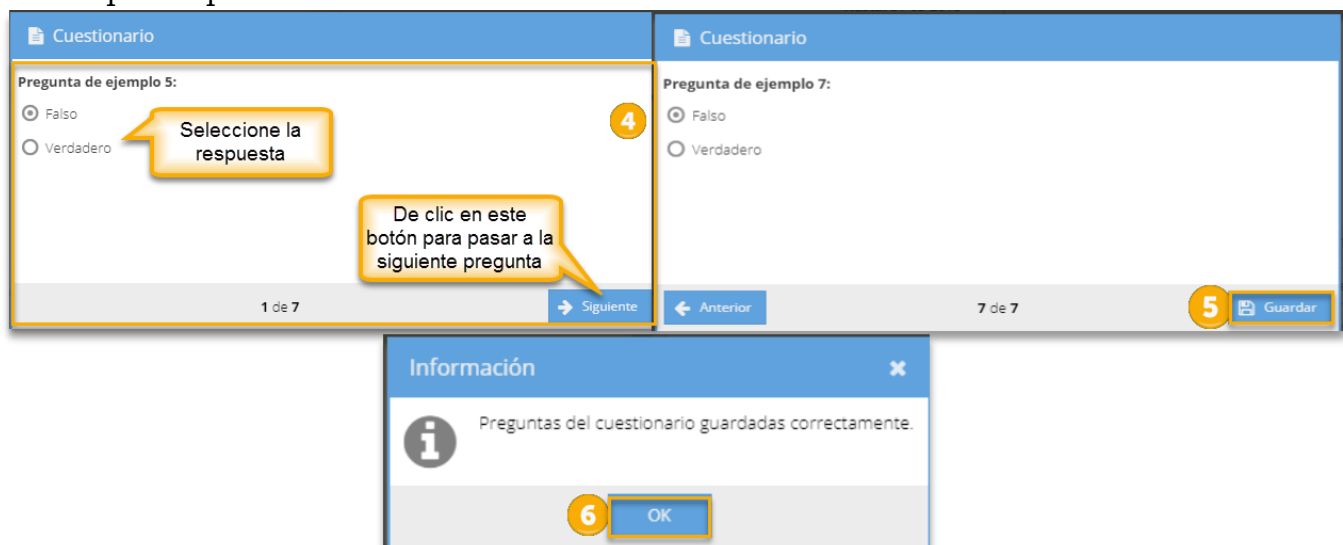


Ilustración 27. Proceso para desarrollar el Cuestionario de la práctica

4. **Seleccionar la respuesta** de cada pregunta y dar clic en **Siguiete**.
5. Dar clic en **Guardar**, cuando ya se han respondido todas las preguntas.
6. El sistema le confirma que se ha guardado correctamente la resolución del cuestionario.

Recuerde | Resolver el cuestionario a tiempo

Usted puede **resolver el cuestionario, mientras la práctica esté activa**. Si la práctica está en estado Terminada, ya no podrá resolverlo.

Las preguntas **no solo serán de verdadero y falso**, pueden también pueden ser:

- **De ensayo:** debe digitar su respuesta.
- **De selección múltiple:** puede seleccionar más de una respuesta.
- **De selección única:** debe seleccionar solo una de las respuestas que aparezcan en pantalla.

Salir de la práctica experimental

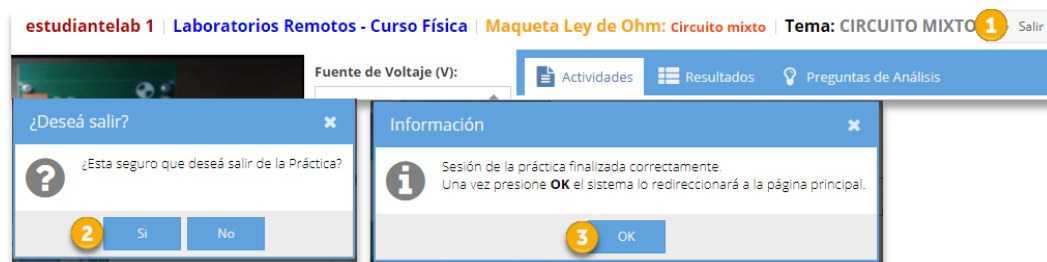


Ilustración 28. Proceso de salir de la práctica experimental

Si desea salir de la práctica experimental, debe hacer:

1. Dar clic en el botón **Salir**.
2. Confirmar que quiere salir, dando clic en el botón **Sí**.
3. Confirmar el mensaje de aceptación, dando clic en el botón **OK**.

Proceso para acceder a las calificaciones



Ilustración 29. Proceso para acceder a las calificaciones

Los pasos para que **acceda a sus calificaciones** son:

1. Dar clic en la pestaña **Calificaciones**.
2. Dar clic en el botón **ocultar o mostrar panel de Práctica**, para que se muestren las calificaciones de los **resultados y preguntas de análisis** de la práctica.
3. Dar clic en el botón **ocultar o mostrar panel de Resultados de la práctica** para que revise la **calificación de los resultados de la práctica**.
4. Dar clic en el botón **ocultar o mostrar panel de Preguntas de análisis**, para que revise la **calificación de las preguntas de análisis**.
5. Dar clic en el botón **ocultar o mostrar panel de Cuestionario**, para que se muestren las calificaciones del **cuestionario** de la práctica.

Recuerde	<i>Revisar Calificaciones</i>
Usted puede revisar sus calificaciones cuando la práctica tenga el estado de Terminada . Antes no están disponibles las notas.	

Permitir ventanas emergentes

Si está bloqueadas las ventanas emergentes en su navegador los pasos a seguir son:



Ilustración 30. Proceso para permitir ventanas emergentes

Si por seguridad en su navegador se encuentran bloqueadas el uso de ventanas emergentes, realice las siguientes instrucciones:

1. Dar clic en el **ícono** de bloqueo de ventanas emergentes, que se encuentra en la parte superior del navegador.
2. Cambiar la **opción** a Permitir siempre ventanas emergentes de <http://labremoto.utpl.edu.ec>.
3. Dar clic en **Listo**.
4. Dar clic en **Ok**.
5. Dar clic en **Ejecutar** la práctica.

En casos especiales puede ser que requiera actualizar la página o cerrarlo y volverlo a abrir.

Recuerde	<i>Permitir Ventanas emergentes</i>
El proceso para permitir ventanas emergentes, es exclusivo para el uso del laboratorio remoto, en otros casos su navegador las seguirá bloqueando.	